

## CSE 232 SPRING 2020 PROJECT 2



Muhammet Fikret ATAR

1801042693


C code with my machine;

```
mult = 0;
while( a > 0 ){
    mult = mult + b;
    a = a - 1;
}
```

The state diagram for my FSM controller;

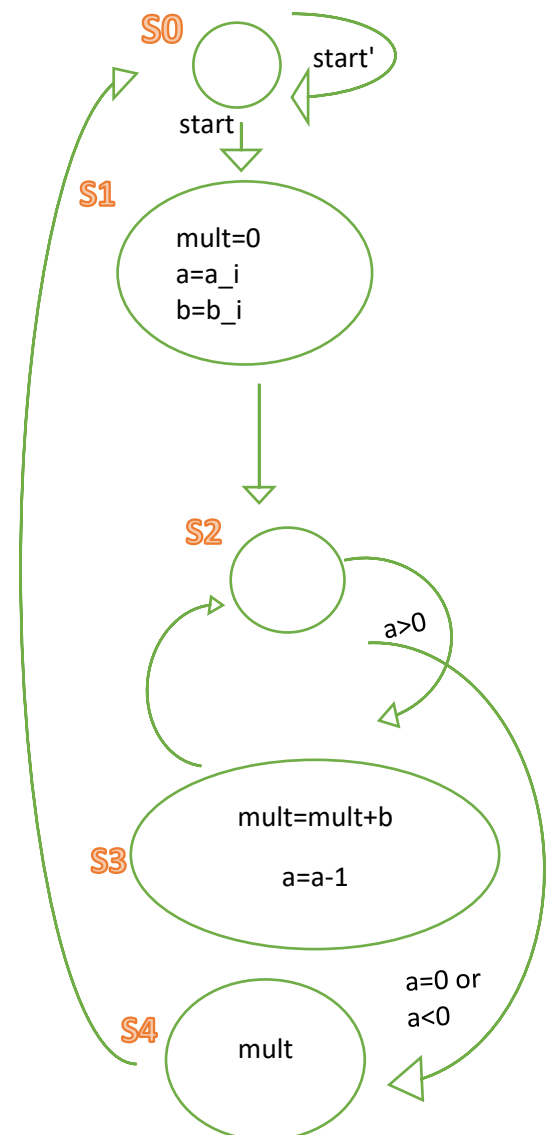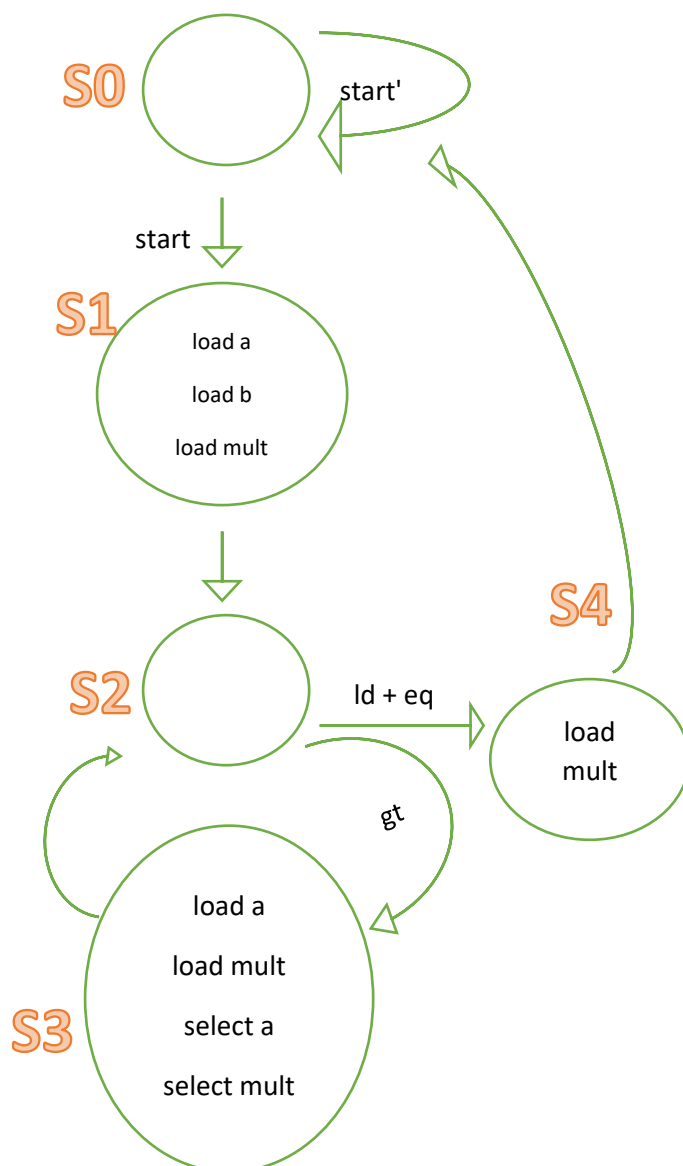

### Datapath;

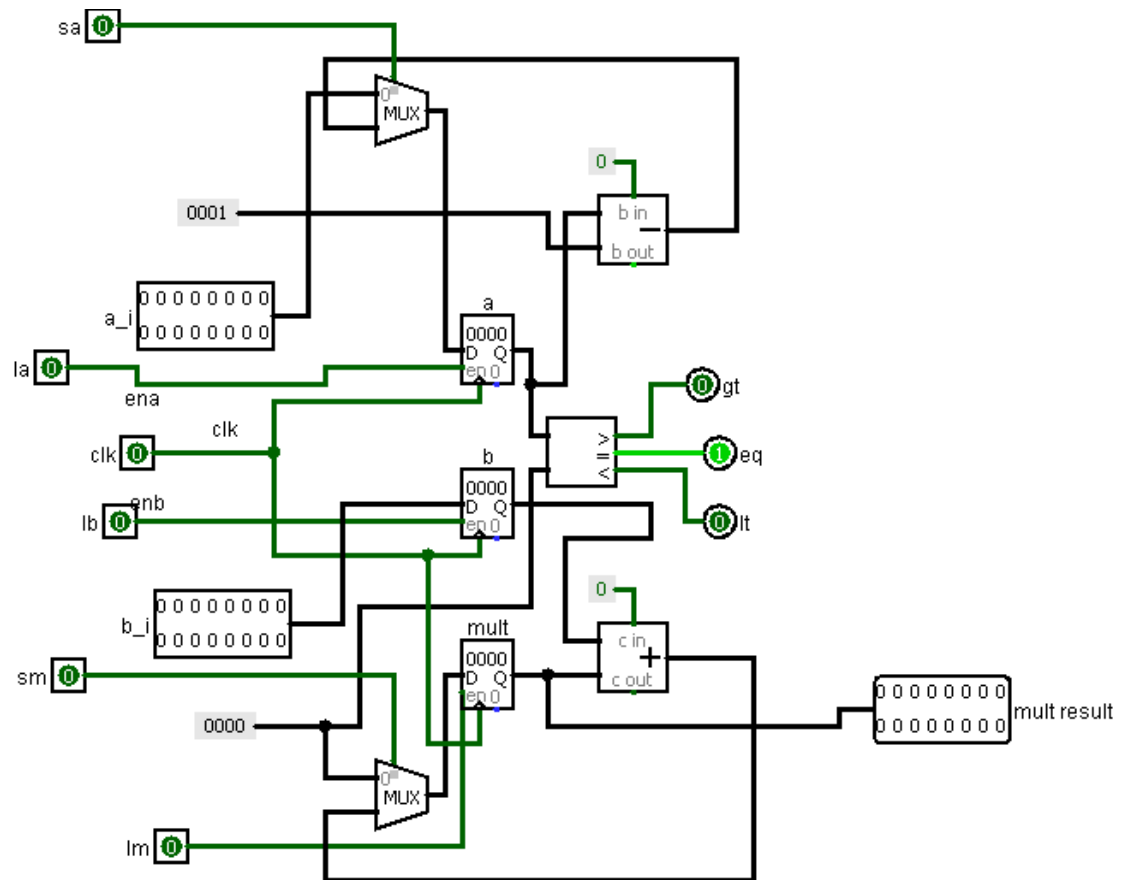

### Truth tables;

<u>Present States</u>			<u>Inputs</u>			<u>Next States</u>			
P2	P1	P0	Lt	Gt	Eq	Start	N2	N1	N2
0	0	0	-	-	-	0	0	0	0
0	0	0	-	-	-	1	0	0	1
0	0	1	-	-	-	-	0	1	0
0	1	0	0	1	0	-	0	1	1
0	1	0	1	0	0	-	1	0	0
0	1	0	0	0	1	-	1	0	0
0	1	1	-	-	-	-	0	1	0
1	0	0	-	-	-	-	0	0	0

<u>States</u>			<u>Outputs</u>				
P2	P1	P0	Sa	La	Lb	Sm	Lm
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1

Boolean expressions from the truth table;

$$N2 = P0'P0'P1.Lt + P2'P0'P1.Eq = P2'P0'P1(Lt + Eq)$$

$$N1 = P2'P1'P0 + P2'P0'P1gt + P2'P1P0 = P2'(P1'P0 + P0'P1gt + P1P0)$$

$$N0 = P2'P0'P1'.Start + P2'P0'P1Gt = P2'P0'(P1'.Start + P1Gt)$$

$$Sa = S3$$

$$La = S1 + S3$$

$$Lb = S1$$

$$Sm = S3$$

$$Lm = S1 + S3 + S4$$

	P2	P1	P0
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0